


$$\Rightarrow i_L(t) = c e^{\frac{-10^9}{18} t}$$

$$i_L(0) = c = 1 \Rightarrow i_L(t) = e^{\frac{-10^9}{18} t} \text{ A.}$$

$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2 = 2 \cdot 10^{-9} \cdot e^{\frac{-10^9}{9} t} \text{ J.}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} w_L(t) = 0 \text{ J. } \left. \vphantom{\lim_{t \rightarrow \infty} w_L(t)} \right\} \text{ The energy stored at the inductor as } t \rightarrow \infty.$$

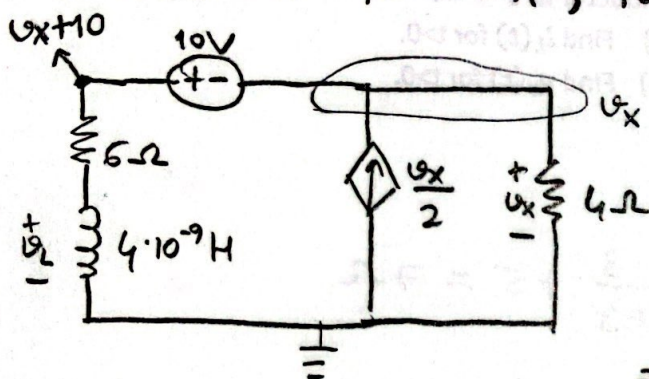In order to find v_x , redraw the circuit.



KCL supernode!

$$\frac{v_x + 10 - v_L}{6} + \frac{v_x}{4} - \frac{v_x}{2} = 0$$

(2) (3) (6)

$$\Rightarrow -v_x + 20 - 2v_L = 0$$

$$\Rightarrow v_x = 20 - 2v_L.$$

$$v_L = L \frac{di_L}{dt} = 4 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{-10^9}{18} e^{\frac{-10^9}{18} t} = -\frac{2}{9} e^{\frac{-10^9}{18} t} \text{ V.}$$

$$\Rightarrow v_x = 20 - 2v_L = 20 + \frac{4}{9} e^{\frac{-10^9}{18} t} \text{ V.}$$