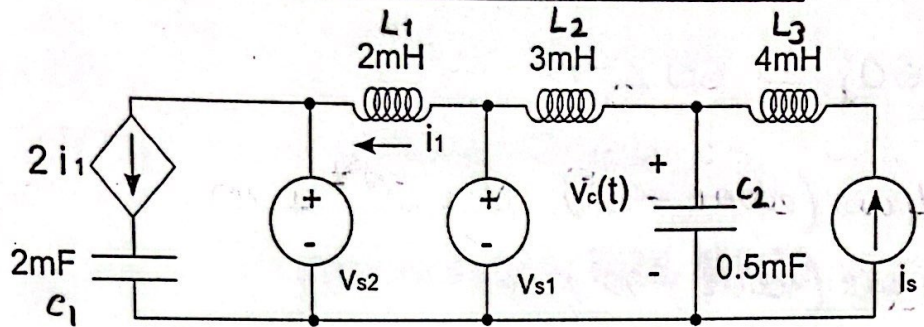



Question 4 (25 pts)

Find $v_c(t)$ at steady-state for $i_s(t) = 10\cos(1000t)$ A, $v_{s1}(t) = 20\cos(2000t - 90^\circ)$ V, and $v_{s2}(t) = 5\cos(2000t - 90^\circ)$ V. Clearly show all your work and derivations.



Kill i_s : $\omega = 2000$, $\frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j \cdot 2000 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = -\frac{1}{4j}$, $\frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{j \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-4}} = -j$

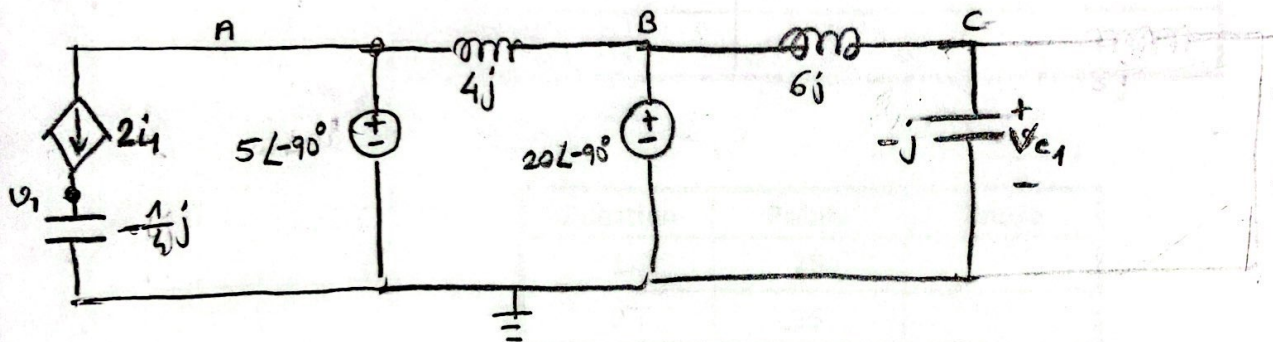$j\omega L_1 = j \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 4j$, $j\omega L_2 = j \cdot 2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 6j$, $j\omega L_3 = 8j$




KCL C: $\frac{V_{c1} - 20\angle -90^\circ}{6j} + \frac{V_{c1}}{-j} = 0$

$\Rightarrow -5V_{c1} = 20\angle -90^\circ \Rightarrow V_{c1} = -4\angle -90^\circ$

Kill v_{s1} and v_{s2} : $\omega = 1000$, $\frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = -\frac{1}{2j}$, $\frac{1}{j\omega C_2} = -2j$

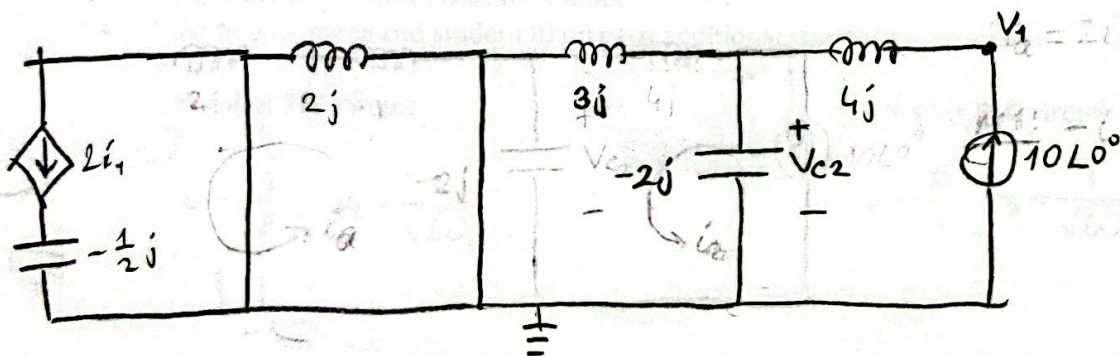$j\omega L_1 = 2j$, $j\omega L_2 = 3j$, $j\omega L_3 = 4j$



KCL V_1 : $\frac{V_1 - V_{c2}}{4j} = 10\angle 0^\circ \Rightarrow V_1 = 40j + V_{c2}$