

$$\underline{\text{KCL } V_{c2}:} \quad \frac{V_{c2}}{3j} + \frac{V_{c2}}{-2j} + \frac{V_{c2}-V_1}{4j} = 0.$$

$$\Rightarrow V_{c2} = 3V_1 = 120j + 3V_{c2}$$

$$\Rightarrow V_{c2} = -60j = 60 \angle -90^\circ$$

$$V_{c1}(t) = -4 \cos(2000t - 90^\circ) \text{ V}$$

$$V_{c2}(t) = 60 \cos(1000t - 90^\circ) \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_c(t) = V_{c1} + V_{c2} = -4 \cos(2000t - 90^\circ) + 60 \cos(1000t - 90^\circ) \text{ V}$$