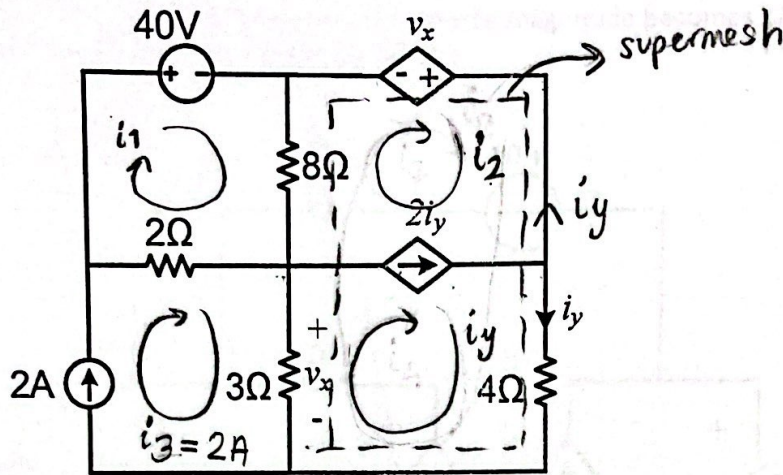


Question 1 (30 pts)

Find the power supplied by the current controlled current source by using mesh analysis.



KVL  $i_1$ :  $8(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_3) = -40$

KVL supermesh:  $-v_x + 4i_y + 3(i_y - i_3) + 8(i_2 - i_1) = 0$

const. eqn:  $2i_y = i_y - i_2 \Rightarrow -i_y = i_2$

KVL  $i_3$ :  $2(i_3 - i_1) + 3(i_3 - i_y) = 0$


const. eqn:  $i_3 = 2A$ .

$$\begin{bmatrix} 10 & -8 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -36 \\ -10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 7 & -86 \\ -2 & 3 & -10 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} i_2 = -\frac{86}{7} A \\ i_1 = -\frac{94}{7} A \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow i_2 = -\frac{86}{7} A, i_1 = -\frac{94}{7} A$

$i_y = \frac{86}{7} A$

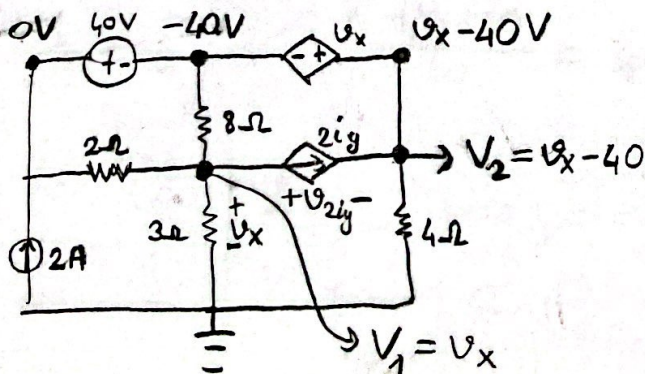$4i_y + 3(i_y - i_3) + 8(i_2 - i_1) = i_2 - 3i_3 - 8i_1 = \frac{-880}{7} = v_x$



$V_{2i_y} = v_x - (v_x - 40) = 40V$

$P_{2i_y} = -V_{2i_y} \cdot 2i_y = -\frac{6880}{7} W$

$\boxed{\frac{6880}{7} W}$